6.1.3.2 8 位串行 A/D 转换器 ADC0832

1. 功能特点

ADC083是NS(National Semiconductor) 公司生产的串行接口 8位 A/D转换器,通过三线接口与单片机连接, 功耗低,性能价格比较高, 适宜在袖珍式的智能仪器仪表中使用。 ADC0832为8位分辨率 A/D转换芯片,其最高分辨可达 256级,可以适应一般的模拟量转换要求。芯片具有双数据输出可作为数据校验, 以减少数据误差, 转换速度快且稳定性能强。 独立的芯片使能输入,使多器件连接和处理器控制变得更加方便。通过 DI 数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。其主要特点如下:

8 位分辨率,逐次逼近型,基准电压为 5V;

5V单电源供电;

输入模拟信号电压范围为 0~5V;

输入和输出电平与 TTL和 CMO等案容;

在 250KHZ时钟频率时,转换时间为 32us;

具有两个可供选择的模拟输入通道;

功耗低 , 15mW

2. 外部引脚及其说明

ADC0832有 DIP 和 SOIC两种封装 , DIP 封装的 ADC0832引脚排列如图 6.21 所示。 各引脚说明如下:

CS---片选端,低电平有效。

CH0, CH1——两路模拟信号输入端。

DI——两路模拟输入选择输入端。

DO—模数转换结果串行输出端。

CLK——串行时钟输入端。

Vcc/REF——正电源端和基准电压输入端。

GND——电源地。

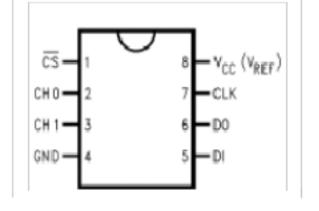


图 6.21 ADC0832 引脚图

3. 单片机对 ADC0832 的控制原理

一般情况下 ADC083迄与单片机的接口应为 4条数据线,分别是 CS、CLK、DQ DI。但由于 DO端与 DI端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双向的,所以电路设计时可以将 DO和DI 并联在一根数据线上使用。 当ADC0832未工作时其 CS输入端应为高电平, 此时芯片禁用, CLK 和DO/DI 的电平可任意。当要进行 A/D转换时,须先将 CS端置于低电平并且保持低电平 直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端 CLK提供时钟脉冲,DO/DI端则使用 DI端输入通道功能选择的数据信号。 在第 1个时钟脉冲到来之前 DI端必须是高电平,表示启动位。在第 2、3个时钟脉冲到来之前 DI端应输入 2位数据用于选择通道 功能,其功能项见表 6.4。

输入形式	配置位		选择通道	
	CH0	CH1	СНО	CH1
差分输入	0	0	+	-
	0	1	-	+
单端输入	1	0	+	
	1	1		+

表 6.4 ADC0832 配置位

如表 6.4 所示, 当配置位 2位数据为 1、0时, 只对 CH0进行单通道转换。当配置 2位数据

为1、1时,只对 CH链行单通道转换。 当配置 2位数据为 0、0时,将 CH0作为正输入端 IN+, CH1作为负输入端 IN-进行输入。当配置 2位数据为 0、1时,将 CH0作为负输入端 IN-, CH1作为正输入端 IN+进行输入。

到第 3 个时钟脉冲到来之后 DI 端的输入电平就失去输入作用,此后 DO/DI 端则开始利用数据输出 DO进行转换数据的读取。从第 4 个时钟脉冲开始由 DO端输出转换数据最高位 D7,随后每一个脉冲 DO端输出下一位数据。直到第 11 个脉冲时发出最低位数据 D0,一个字节的数据输出完成。也正是从此位开始输出下一个相反字节的数据,即从第 11 个时钟脉冲输出 DQ。随后输出 8 位数据,到第 19 个脉冲时数据输出完成, 也标志着一次 A/D 转换的结束。最后将 CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。图 6.22 为ADC0832时序图。

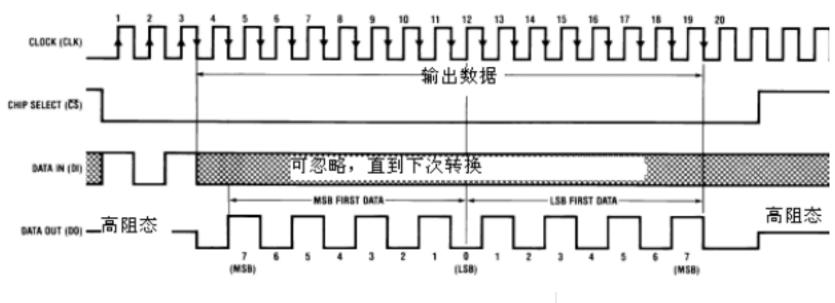


图 6.22 ADC0832 时序图

4.ADC0832 典型应用

(1)单片机串行口方式 0与 ADC0832接口

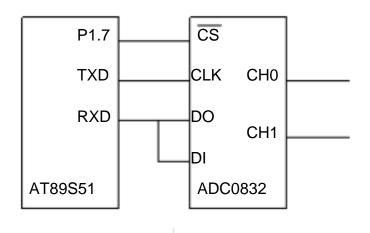


图 6.23 ADC0832 与单片机

如图 6.23 所示, AT89C51的 P1.7 为片选信号端, TXD是时钟信号输出端, RXD为启动信号, 模拟通道选择信号发送端以及 A/D 转换后输出数据的接收端。

ADC0832 的时钟频率最高为 400KHZ, 单片机 AT89C51晶振选用 4MHZ, 在 TXD端的输出 频率为 4MHZ/12=333KHZ, 符合要求。

ADC0832 输出的串行数据共 15 位,由两段 8 位数据组成,前一段是最高位在先,后一段是最高位在后,两段数据的最低位共用。只有在时钟的下降沿, ADC0832的串行数据才移出一位。 由单片机控制时钟信号进行发送, 并由 TXD发出,以达到控制 ADC0832输出数据位的目的。 为了得到一列完整的 8 位数据,单片机分两次采集含有不同位的数据, 再合成一列完整的 8 位数据。

当 REN=0时, AT89C51连续一次向 ADC0832发送 8 个时钟脉冲, 前 3 个脉冲发送的是启动位和模拟通道选择位, 共计 3 位; 从第 4 个脉冲下降沿开始, ADC0832发出转换数据 D7~D4(在脉冲上升沿单片机方可接收)。但由于 REN=0, 单片机不予接收, 丢失 D7~ D4数据。

当 REN=1时,单片机又向 ADC0832连续发出 8 个时钟脉冲,其输出转换数据 D3 , D2 ,

D1, 和 d0,d1,d2,d3,d4, 存入累加器 A 形成如下结构: 累加器 A D1 d4 | d3 | d2 | d1 | d0 | D2 D3 **MSB** LSB 上述数据右移 3位,并屏蔽掉高 3 位,暂存于寄存器 B,得到如下结构: 寄存器 B d3 d2 | d1 0 0 d4 | d0 LSB **MSB** 单片机第二次接收,可得到下列数据: 累加器 A X d7 X X X d6 d5 **MSB** LSB 以上数据左移 5位,并屏蔽低 5位,送入累加器 A,得到如下结构: 累加器 A d7 | d6 | d5 0 0 0 0 0 MSB LSB (A)运算,得到如下结构: 进行(A)+(B) 累加器 A d6 d4 | d0 d7 d2 d1 | d5 d3 **MSB** LSB 从而得到一个完整的 8位 A/D 转换结果。 根据图 6.23 对 CH1通道的模拟输入信号实行 A/D 转换的程序如下: CADA: CLR P1.7 ; CS=0 MOV SCON,#00H ;串行口方式 0, REN=0 MOV A,#07H MOV SBUF,A ;启动发送 LOOPA1: JNB T1, LOOPA1 ;发送等待 MOV SCON,#10H ;REN=1, RI=0 , 启动接收

;通道配置位为 11,启动位为 1

LOOPA2 JNB R1 , LOOPA2 ;接受等待

MOV A , SBUF

RR A RR A RR A

;屏蔽高 3位 ANL A , #1FH

MOV B, A

;第二次启动接收 MOV SCON, #10H

LOOPA3 JNB RI , LOOPA3

MOV A , SBUF

RL A SWAP A

ANL A , #0E0H

ADD A , B SETB P1.7

RET

(2) SPI 串行接口方式

SPI 是 MOTOROL公司推出的一种同步串行外设接口,允许 MCU也各个厂家生产工具的标准外围设备直接接口,以串行方式交换信息。 SPI 使用 4 条线与主机(MCU) 连接:串行时钟 SCK,主机输入/从机输出数据线 SO,主机输出/从机输入数据线 SI 和低电平有效的从机选择线 CS

SPI 串行扩展系统的主器件单片机,可以带有 SPI 接口,也可以不带 SPI 接口,但从器件必须具有 SPI 接口。

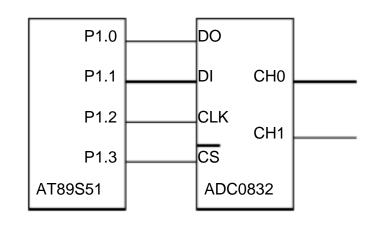


图 6.24 AT89S51 与 ADC0832的 SPI 方式连接

ADC0832具有 SPI 接口,图 6.24 为 AT89S51与 ADC0832的 SPI 串行接口方式,将 DO和 DI 分别连接于 P1.0 和 P1.1。对 CH0通道的模拟信号进行 A/D 转换,转换结果存于累加器 A中。程序如下:

CADB: CLR P1.3 ; CS=0

MOV A,#03H ; 起始位和配置位为 011

MOV R7,#03H

LOOPB1: CLR P1.2 ; CLK=0

RRC A

MOV P1.1,C

NOP

SETB P1.2 ; CLK=1

DJNZ R7,LOOPB1

CLR P1.2 ; 通道稳定脉冲

NOP

SETB P1.2 ; CLK=1

MOV R7,#08H

LOOPB2 CLR P1.2 ; CLK=0

MOV C , P1.0 ; 读入一位数据

RLC A

SETB P1.2 ; CLK=1

DJNZ R7 , LOOPB2

SETB P1.3 ; CS=1

RET